

ТКЗ

Вариант 8

Кореев К.
8383

1. Найти $U_k(t)$. Построить графики
2. Баланс мощностей
3. Построить ВА качественно.


$$i(t) = 10 \cos(2t + 90^\circ)$$

$$L = 5$$

$$C = 1/10$$

$$R = 5$$

$$U_k(t) = ?$$

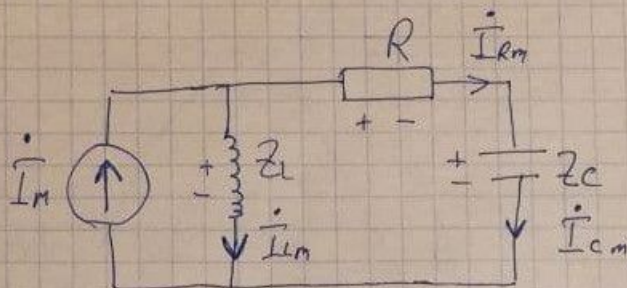

$$i(t) = 10 \cos(2t + 90^\circ) \Rightarrow \dot{I}_m = 10 e^{j90^\circ}$$

$$\omega = 2 ; L = 5 \Rightarrow Z_L = j\omega L = j10$$

$$C = 1/10 \Rightarrow Z_C = \frac{-j}{\omega C} = -j5$$

$$R = 5$$

$$Z_{bx} = \frac{Z_L(R + Z_C)}{Z_L + R + Z_C} = \frac{j10(5 - j5)}{5 - j5 + j10} = \frac{j10(5 - j5)}{5 + j5} =$$

$$= \frac{j10(1 - j)}{1 + j} = \frac{j10(1 - j)^2}{2} = j5(1 - 2j - 1) = 10$$

$$\dot{U}_{km} = \dot{I}_m Z_{bx} = 10 e^{j90^\circ} \cdot 10 = 100 e^{j90^\circ} \Rightarrow U_k(t) = 100 \cos(2t + 90^\circ)$$


По ф. ДН

$$\dot{U}_{Rm} = \frac{R}{R + Z_C} \dot{U}_{km} = \frac{5}{5 - j5} 100 e^{j90^\circ} = \frac{100 e^{j90^\circ}}{\sqrt{2} e^{-j45^\circ}} = 50\sqrt{2} e^{j135^\circ} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow U_k(t) = 50\sqrt{2} \cos(2t + 135^\circ)$$

$$\dot{U}_{cm} = \frac{Z_L}{R + Z_L} \dot{U}_{cm} = \frac{-j5}{5 - j5} 100 e^{j90^\circ} = \frac{e^{-j90^\circ} \cdot 100 e^{j90^\circ}}{\sqrt{2} e^{-j45^\circ}} =$$
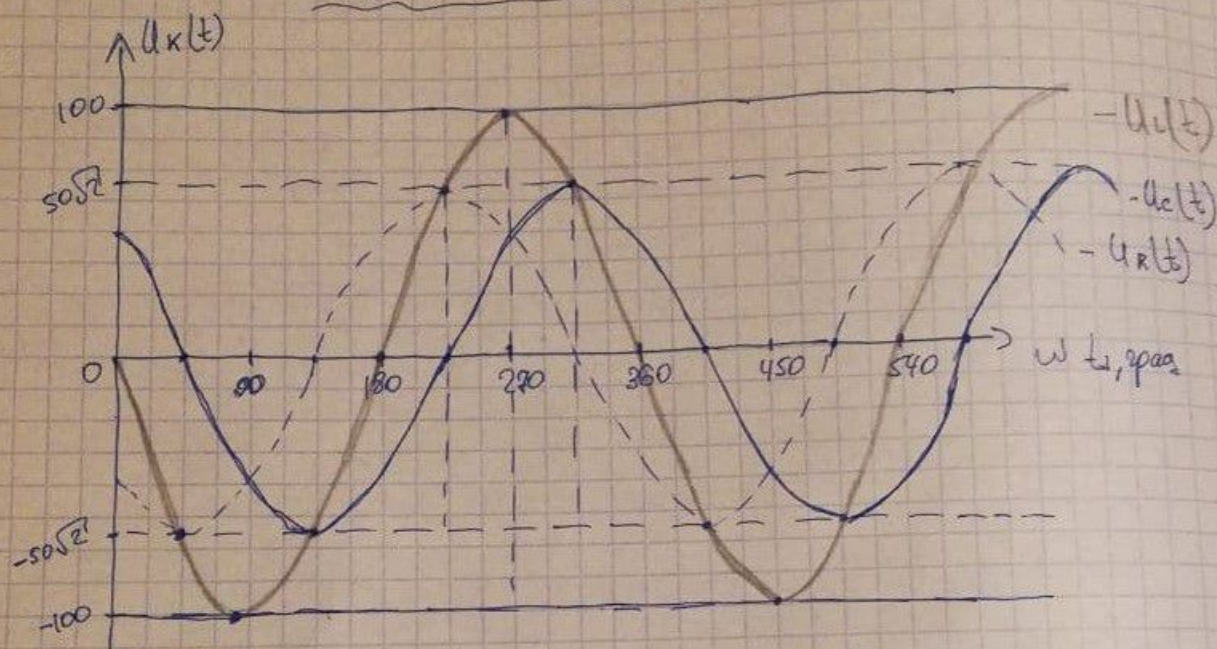
$$= 50\sqrt{2} e^{j45^\circ} \Rightarrow \underline{U_L(t) = 50\sqrt{2} \cos(2t + 45^\circ)}$$



$$P_R = \frac{U_R^2}{R} = \left(\frac{50\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right)^2 \frac{1}{5} = \frac{2500}{5} = 500 \text{ Вт}$$

$$P_{QL} = \frac{U_L^2}{|Z_L|} = \left(\frac{100}{\sqrt{2}} \right)^2 \frac{1}{10} = \frac{10000}{20} = 500 \text{ Вap}$$

$$P_{Qc} = -\frac{U_c^2}{|Z_c|} = -\left(\frac{50\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right)^2 \frac{1}{5} = -\frac{2500}{5} = -500 \text{ Вap}$$

$$P_Q = P_{QL} + P_{Qc} = 0 \text{ Вap} \quad P = P_R = 500 \text{ Вт}$$

$$P_S = \sqrt{P^2 + P_Q^2} = 500 \text{ ВА}$$

$$\tilde{P}_S \text{ мгновенная} = -\dot{I} \cdot \dot{U}_L = -\frac{10 e^{-j90^\circ}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{100 e^{j90^\circ}}{\sqrt{2}} = -500$$

$$\text{Правка мощности: } \tilde{P}_S \text{ мгновенная} + P + jP_Q = 0$$

